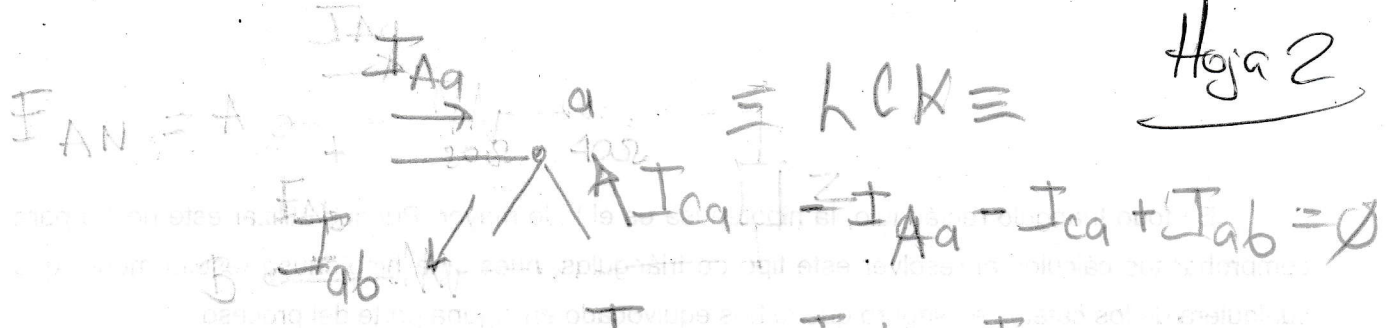


b)

Hoja 2


 $\equiv LCK \equiv$ 

$$I_{Aa} - I_{Ac} + I_{Ab} = 0$$

$$I_{Aa} = I_{Ab} - I_{Ac}$$

$$I_{Aa} = 11.5 A \angle -73.3^\circ - 11.5 A \angle +166.7^\circ$$

$$I_{Aa} = 19.92 A \angle -43.3^\circ$$

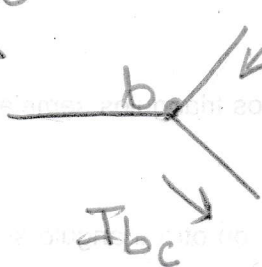
 $I_{Bb}$  $\rightarrow$  $\equiv LCK \equiv$ 

$$-I_{Bb} - I_{Ab} + I_{Bc} = 0$$

$$I_{Bb} = I_{Bc} - I_{Ab}$$

$$I_{Bb} = 11.5 A \angle +166.7^\circ - 11.5 A \angle -73.3^\circ$$

$$I_{Bb} = 19.92 A \angle 136.7^\circ$$

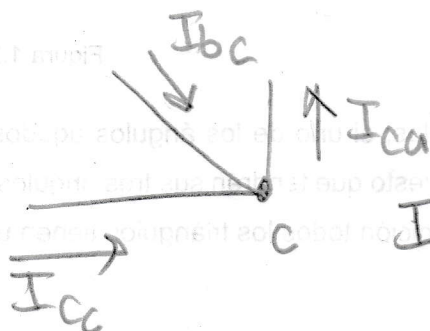 $\equiv LCK \equiv$ 

$$-I_{Cc} - I_{Bc} + I_{Ac} = 0$$

$$I_{Cc} = I_{Ac} - I_{Bc}$$

$$I_{Cc} = 11.5 A \angle 46.7^\circ - 11.5 A \angle +166.7^\circ$$

$$I_{Cc} = 19.92 A \angle 16.7^\circ$$