

Escalera 1 $(R_{12} \parallel R_{11}) + R_{10} = (2 \parallel 2) + 1 = 2\Omega$

Escalera 2 $\left(\left((R_8 + R_5) \parallel R_4 \right) + R_3 \right) \parallel R_2 + R_1$

$\left(\left((6 + 4) \parallel 10 \right) + 1 \right) \parallel 6 + 3$ • Escalera 3 = R_7

$\left(\left((10 \parallel 10) + 1 \right) \parallel 6 \right) + 3$


$E_3 = 3\Omega$

$\left(\left((5) + 1 \right) \parallel 6 \right) + 3$

$(6 \parallel 6) + 3$

$3 + 3$

Escalera 2 = 6Ω

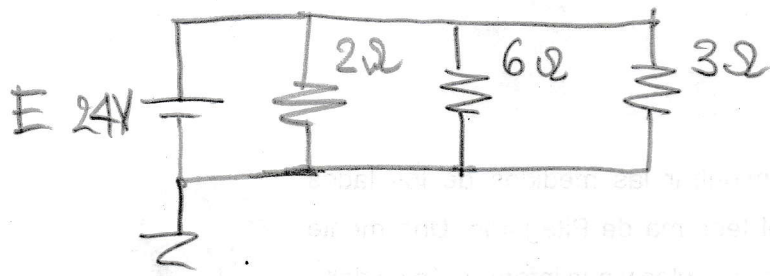

$$R_T^{-1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$$

$$R_T = 1\Omega$$

Por lo tanto $I = \frac{V}{R_{Tot}} = \frac{24V}{1\Omega} = 24A$