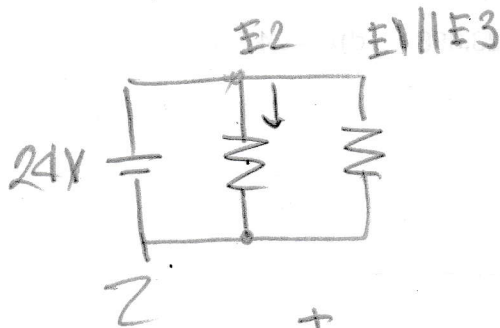


b) Calcule I_4

hoja 3


• Se determina I en el calculo 2



$$I_{E2} = \frac{E_1 \parallel E_3}{E_2 + (E_1 \parallel E_3)} \cdot I$$

$$I_{E2} = \frac{2 \parallel 3}{6 + (2 \parallel 3)} \cdot 24A = 4A$$

Desglosando

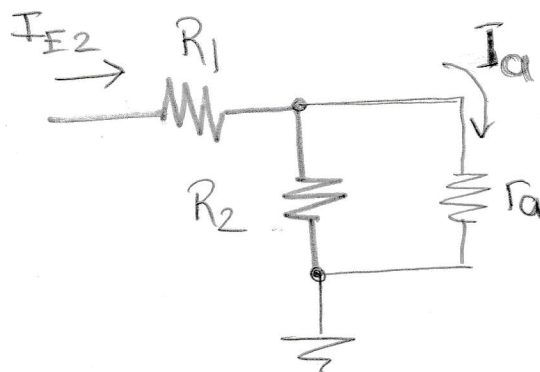

$$r_a = [(R_6 + R_5) \parallel R_4] + R_3$$


$$r_a = [(4 + 6) \parallel 10] + 1$$

$$r_a = 6\Omega$$

$$I_a = \frac{R_2}{R_2 + r_a} I_{E2}$$

$$I_a = \frac{6}{6 + 6} \cdot 4A = 2A$$

De I_a obtenida

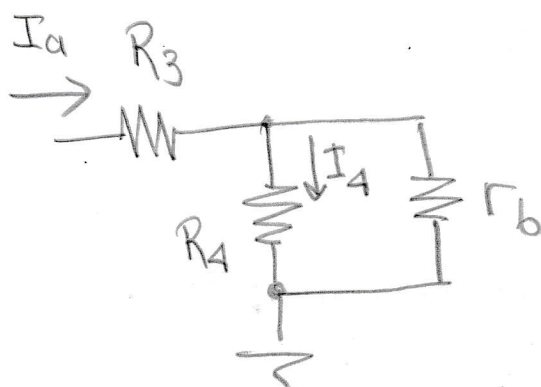

$$I_4 = \frac{r_b}{R_4 + r_b} I_a \quad \text{donde } r_b = \frac{R_5 + R_6}{1}$$

$$r_b = 10$$


$$I_4 = \frac{10}{10 + 10} \cdot 2A$$

$$I_4 = 1A$$

c) Encuentra I_6

hoja 4

$I_6 = I_4$ dado que

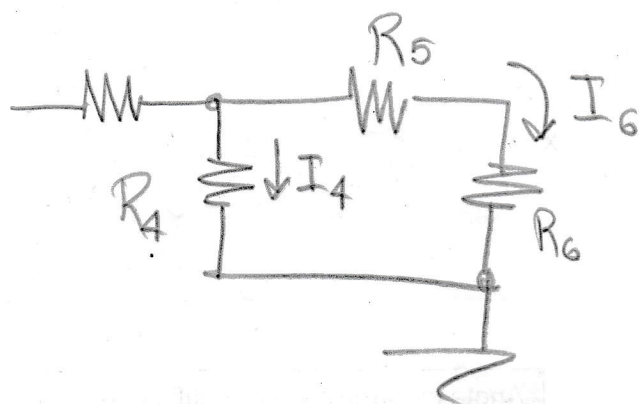


$$R_4 = (R_5 + R_6)$$

$$I_6 = 1 \text{ A}$$

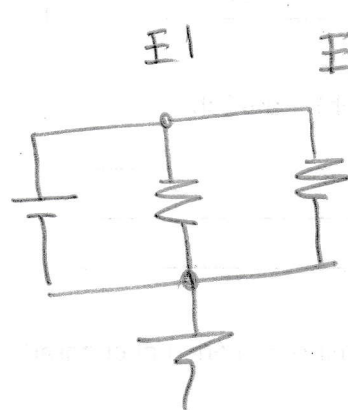d) Encuentra I_{10}

• Se determina la corriente en la escalera 1



$$I_{E_1} = \frac{E_3 \parallel E_2}{E_3 \parallel E_2 + E_1} \cdot I$$

$$I_{E_1} = \frac{(3 \parallel 6)}{2 + (3 \parallel 6)} \cdot 24 \text{ A} = 12 \text{ A}$$

Como la corriente I_{10} atraviesa R_{10} entonces

$$I_{E_1} = I_{10} = 12 \text{ A}$$